

期中實習考 (解答範例)

請設計一個 led 閃爍燈，閃爍方式：亮 0.5 秒，滅 1 秒。

作答：

電路圖 (40%)



程式碼含功能操作(60%)

```
void setup()
  pinMode(16, output);
}
void loop() {
  digitalWrite(16, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(16, HIGH);
  delay(1000);
}
```